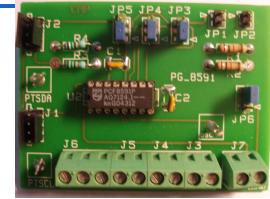


MISE EN ŒUVRE CAN CNA I2C


1 Présentation du PCF8591 8-bit convertisseur A/D D/A


1.1 Caractéristiques générales

- Single power supply
- Operating supply voltage 2.5 V to 6 V
- Low standby current
- Serial input/output via I2C-bus
- Address by 3 hardware address pins
- Sampling rate given by I2C-bus speed
- 4 analog inputs programmable as single-ended or differential inputs
- Auto-incremented channel selection
- Analog voltage range from VSS to VDD
- On-chip track and hold circuit
- 8-bit successive approximation A/D conversion
- Multiplying DAC with one analog output.



1.2 Bloc diagram

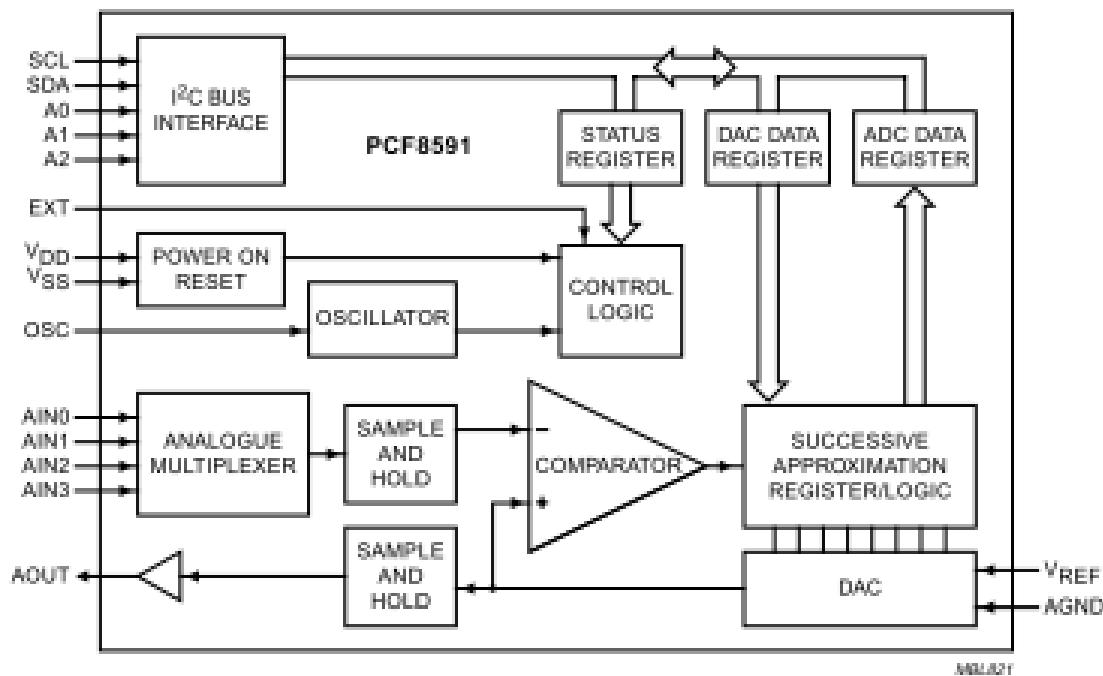

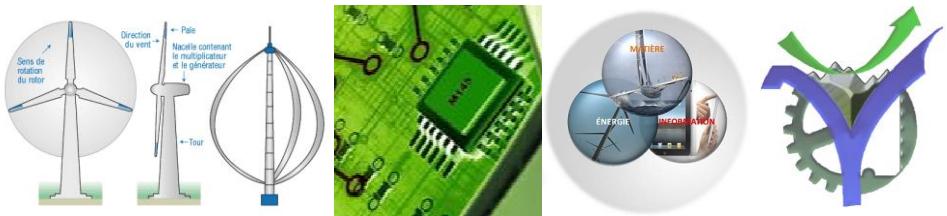

1.3 Brochage

SYMBOL	PIN	DESCRIPTION
AIN0	1	analog inputs (A/D converter)
AIN1	2	
AIN2	3	
AIN3	4	
A0	5	hardware address
A1	6	
A2	7	
V _{SS}	8	negative supply voltage
SDA	9	I ² C-bus data input/output
SCL	10	I ² C-bus clock input
OSC	11	oscillator input/output
EXT	12	external/internal switch for oscillator input
AGND	13	analog ground
V _{REF}	14	voltage reference input
AOUT	15	analog output (D/A converter)
V _{DD}	16	positive supply voltage


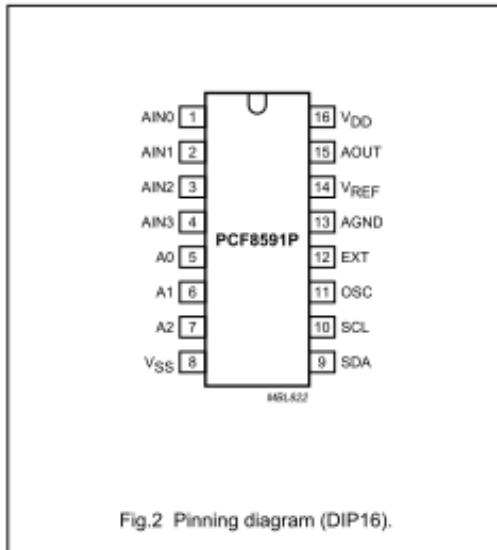



Fig.2 Pinning diagram (DIP16).

1.4 Configuration du circuit

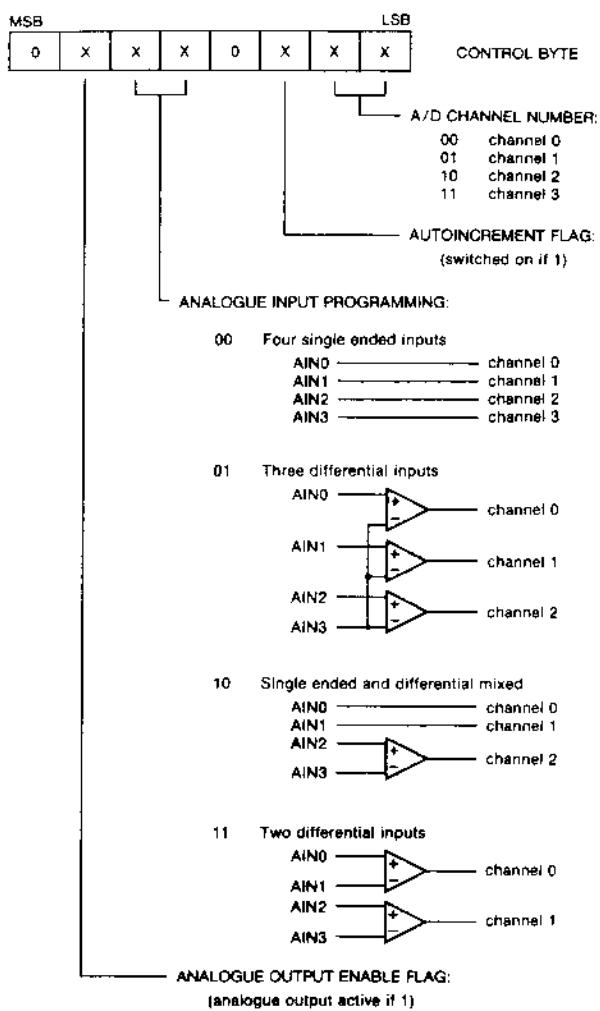


Configuration n° 1

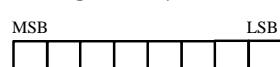Conversion A/D du canal 3
Auto Increment OFF
Quatre canaux en entrées analogiques
Analogue output OFF




Configuration n° 2

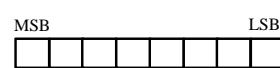
Conversion A/D du canal 1
Auto Increment ON
Deux canaux différentiels en entrées analogiques
Analogue output OFF



Configuration n° 3


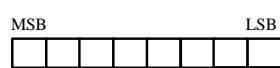
Conversion A/D du canal 2
Auto Increment OFF
Trois canaux différentiels en entrées analogiques
Analogue output OFF




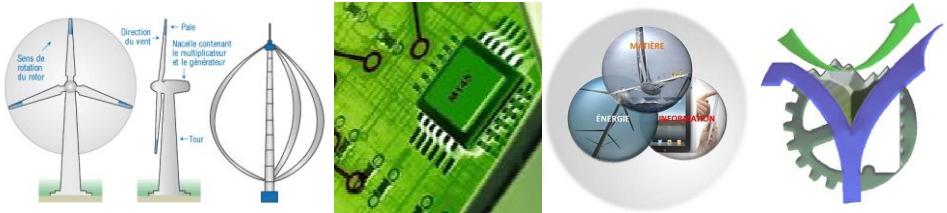



Conversion D/A ou N/A
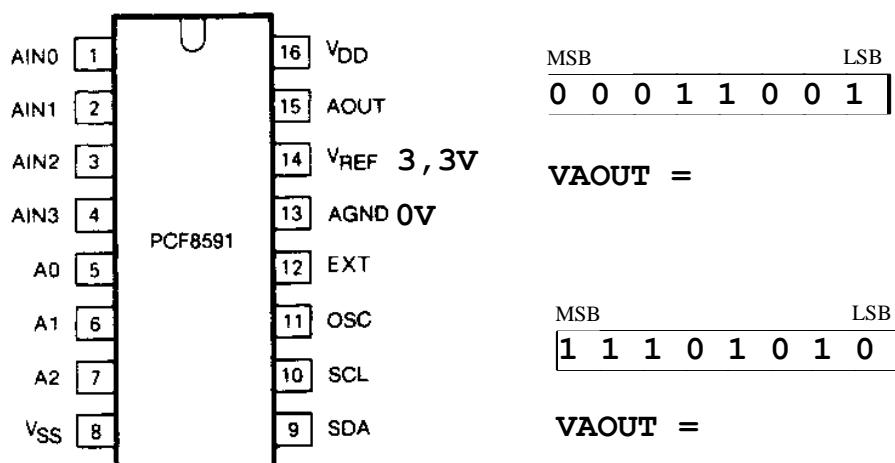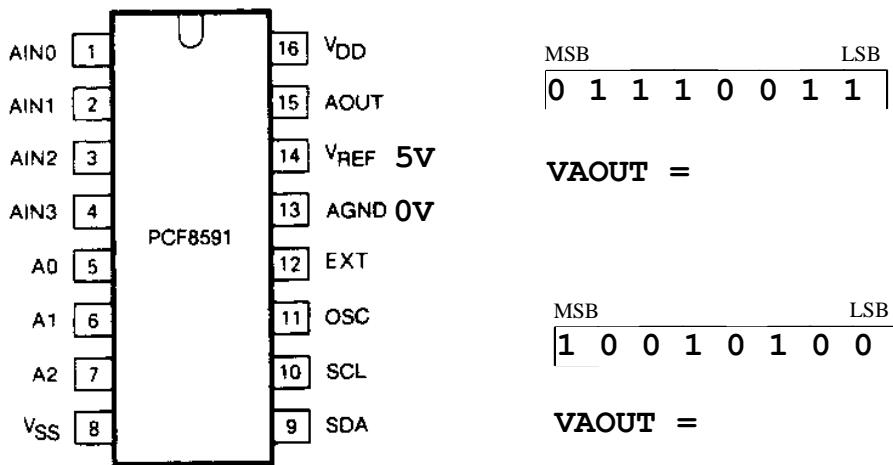
$$VAOUT = VAGND + \frac{VREF - VAGND}{256} \sum_{i=0}^7 D_i \times 2^i$$



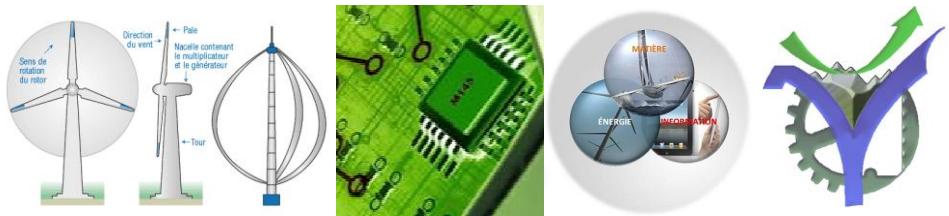


Conversion A / N

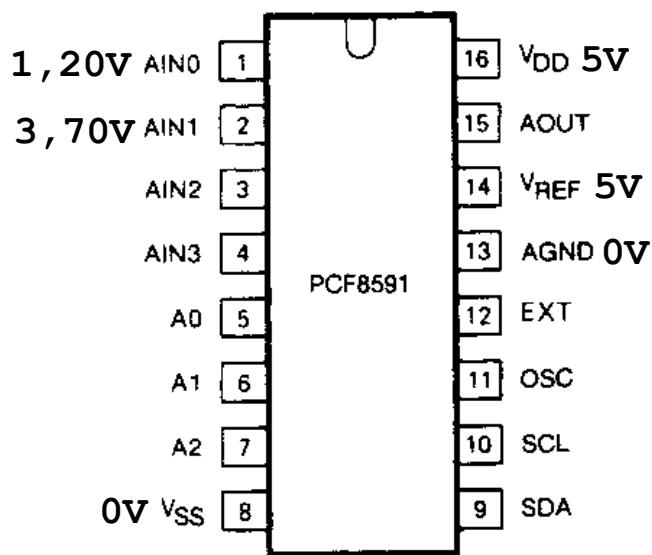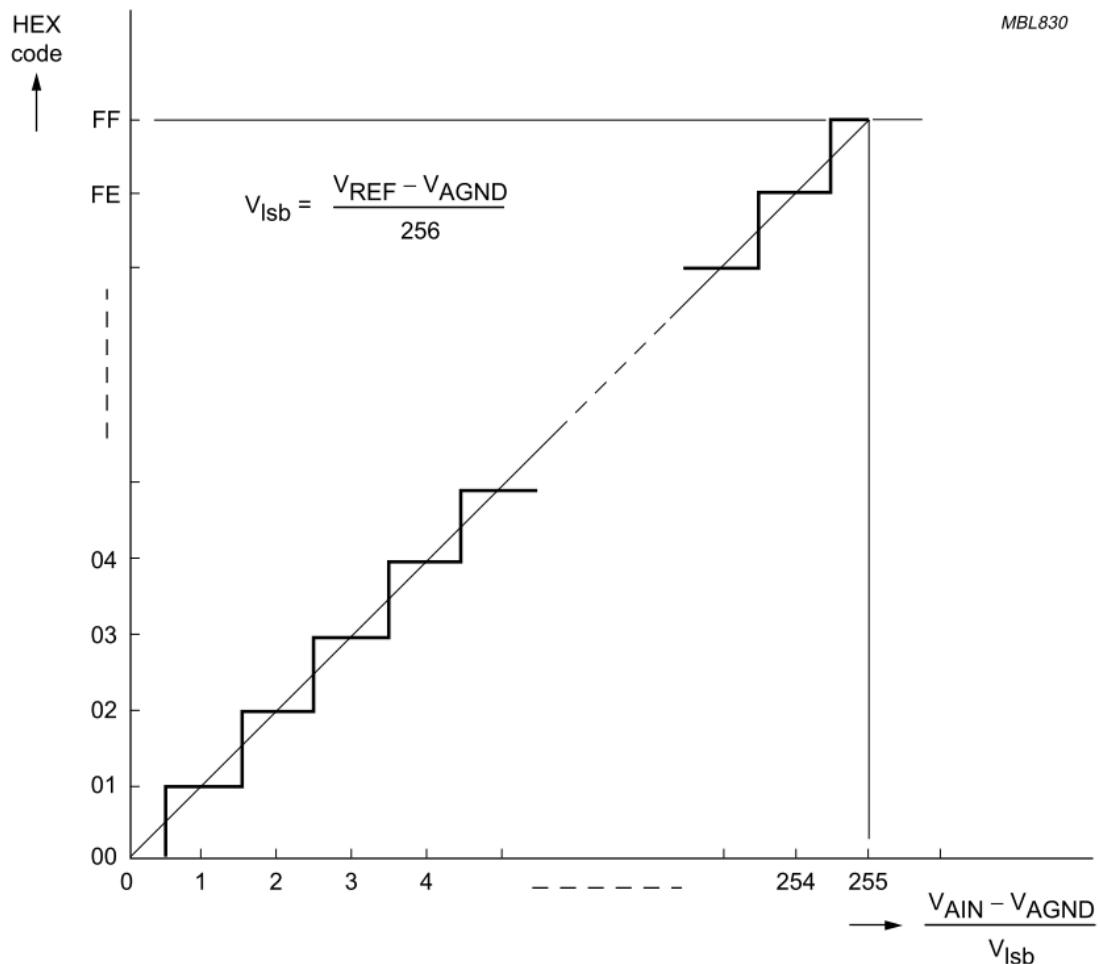

Codes numériques de :

AIN0 :

AIN1 :

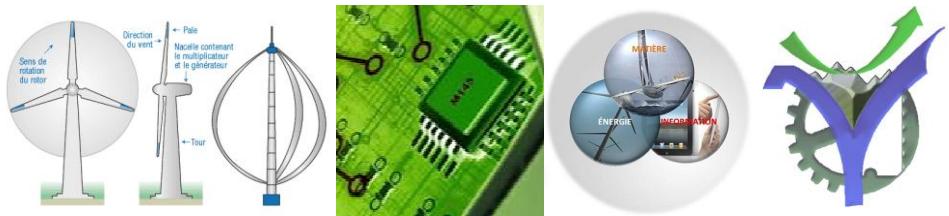

Echange sur le bus I2C



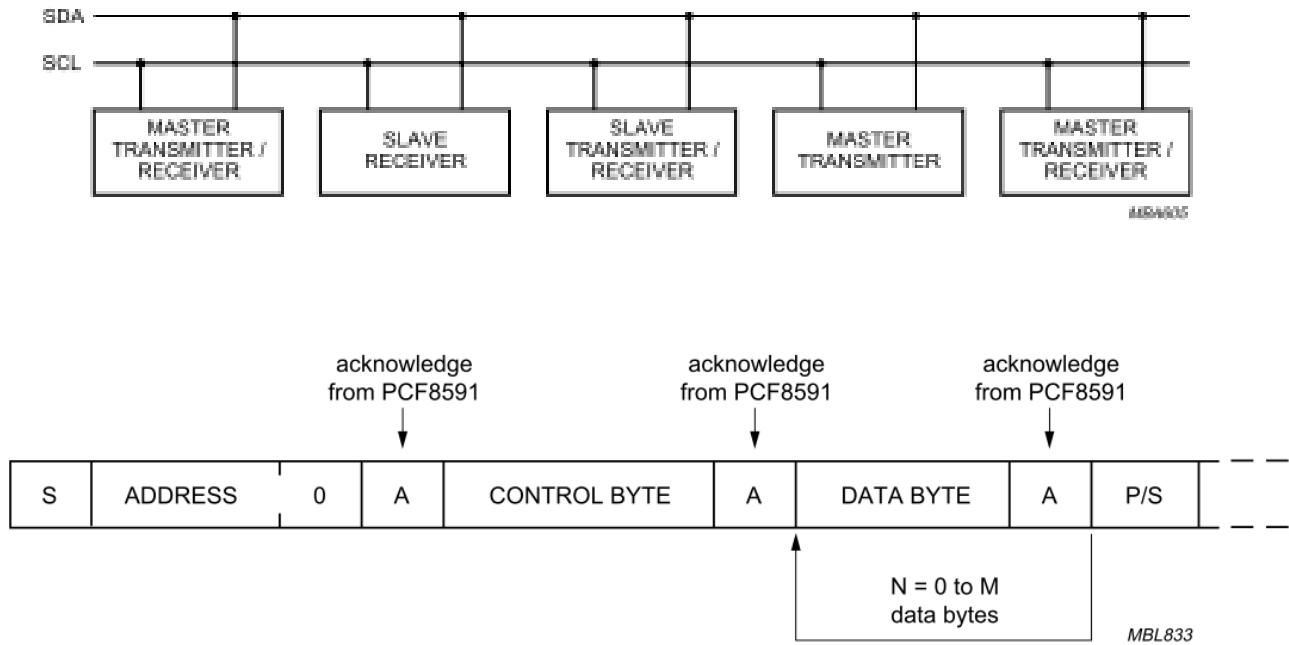



Fig.16 Bus protocol for write mode, D/A conversion.

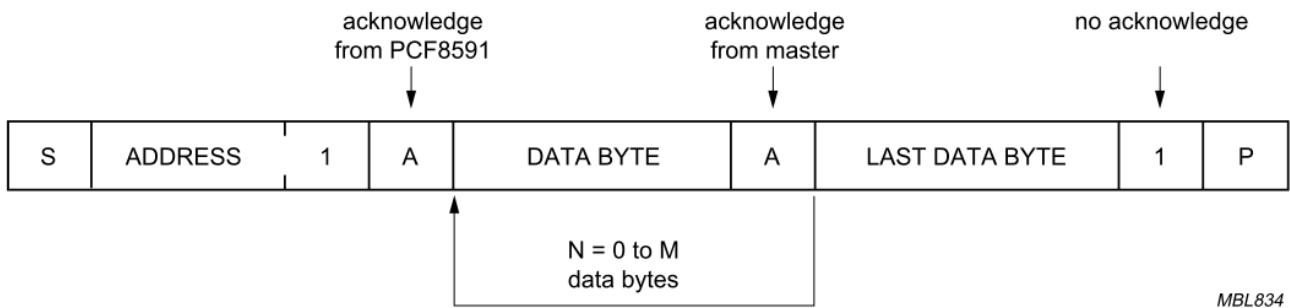

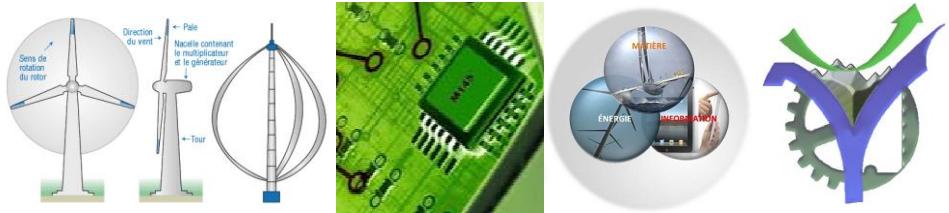


Analyse de trames

Chronologie Bus I2C échange complet

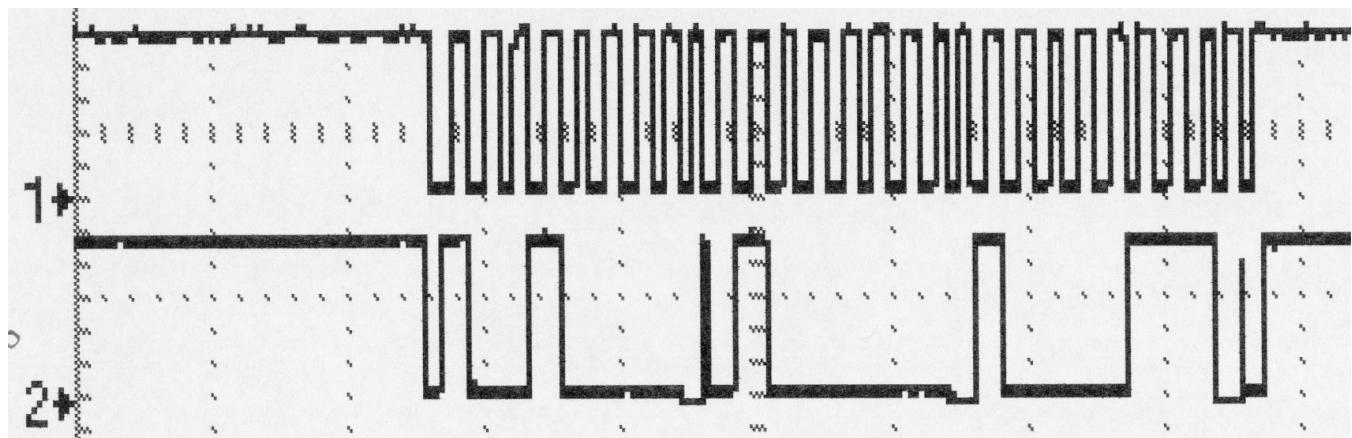


Quel est le périphérique adressé par le Bus I2C :

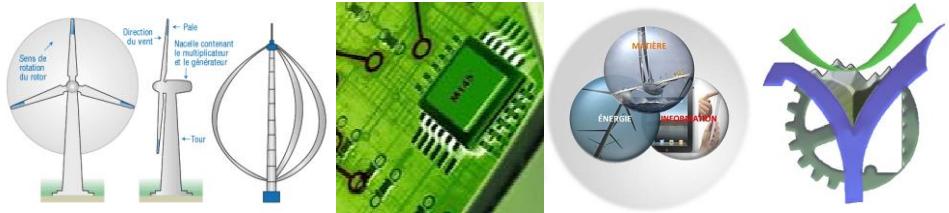- => adresse ?
- => type de périphérique ?
- => l'échange est t'il correct ?
- => donner la signification précise des trois octets envoyés



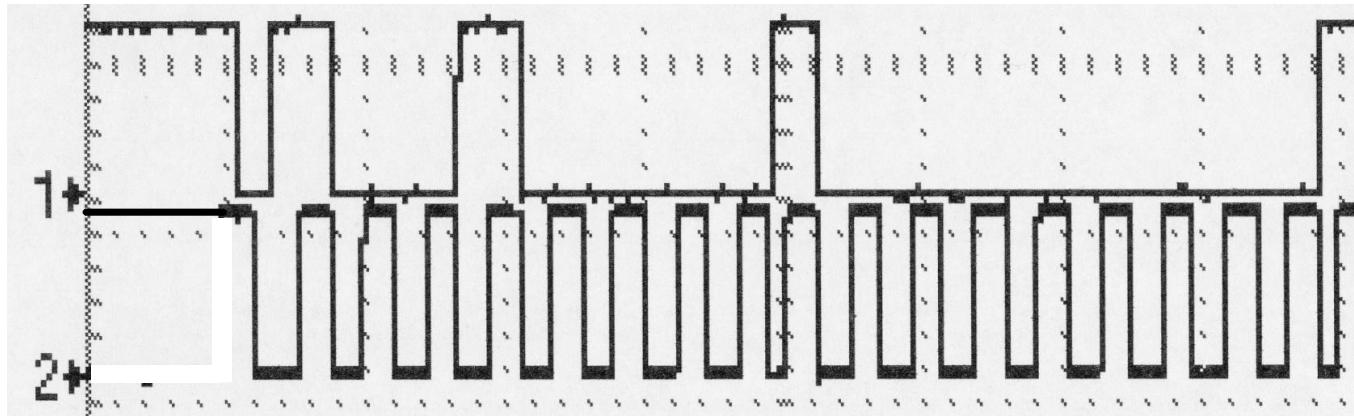Chronologie Bus I2C vue partielle du début d'un échange



Quel est le périphérique adressé par le Bus I2C :

- => adresse ?
- => type de périphérique ?
- => l'échange est t'il correct ?

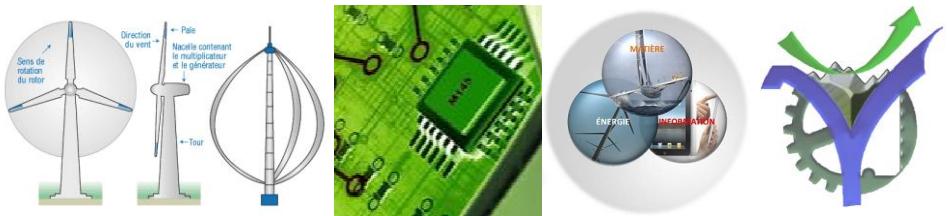


Schéma de la carte VOX

