 






# PSOC Les blocs logiques configurables UDB Universal Digital Blocks

## Initiation à la logique programmable des UDB du PSoC



1	Introduction à la logique programmable.....	2
2	La logique programmable dans les PSoC .....	5
3	Description d'un UDB.....	6
4	Implantation d'une équation logique dans un PLD de type PAL16H4 (le plus simple des PAL et CPLD).....	8
5	Exercices d'implantation.....	11
5.1	Exemple n° 1 :.....	11
5.2	Exemple n° 2 :.....	12
6	Description de la Macrocellule de l'UDB .....	13
7	Le bloc Datapath.....	14



 PSoC5-LP.pdf 446 pages

    

# 1 Introduction à la logique programmable


Synthèse d'un schéma logique complexe :

Du schéma  $\dashrightarrow$

 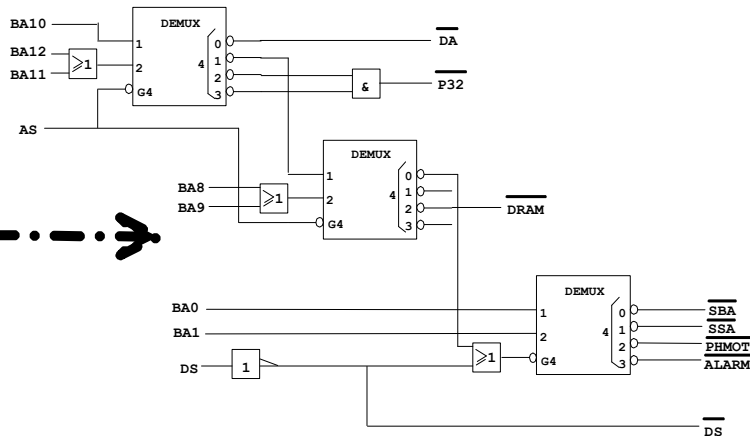


DECODAGE AVEC DES BOITIERS DE LOGIQUE COMBINATOIRE

Vers le PAL

 




 
DECODAGE AVEC UN UNIQUE BOITIER DE LOGIQUE PROGRAMMABLE






## Principe de la synthèse

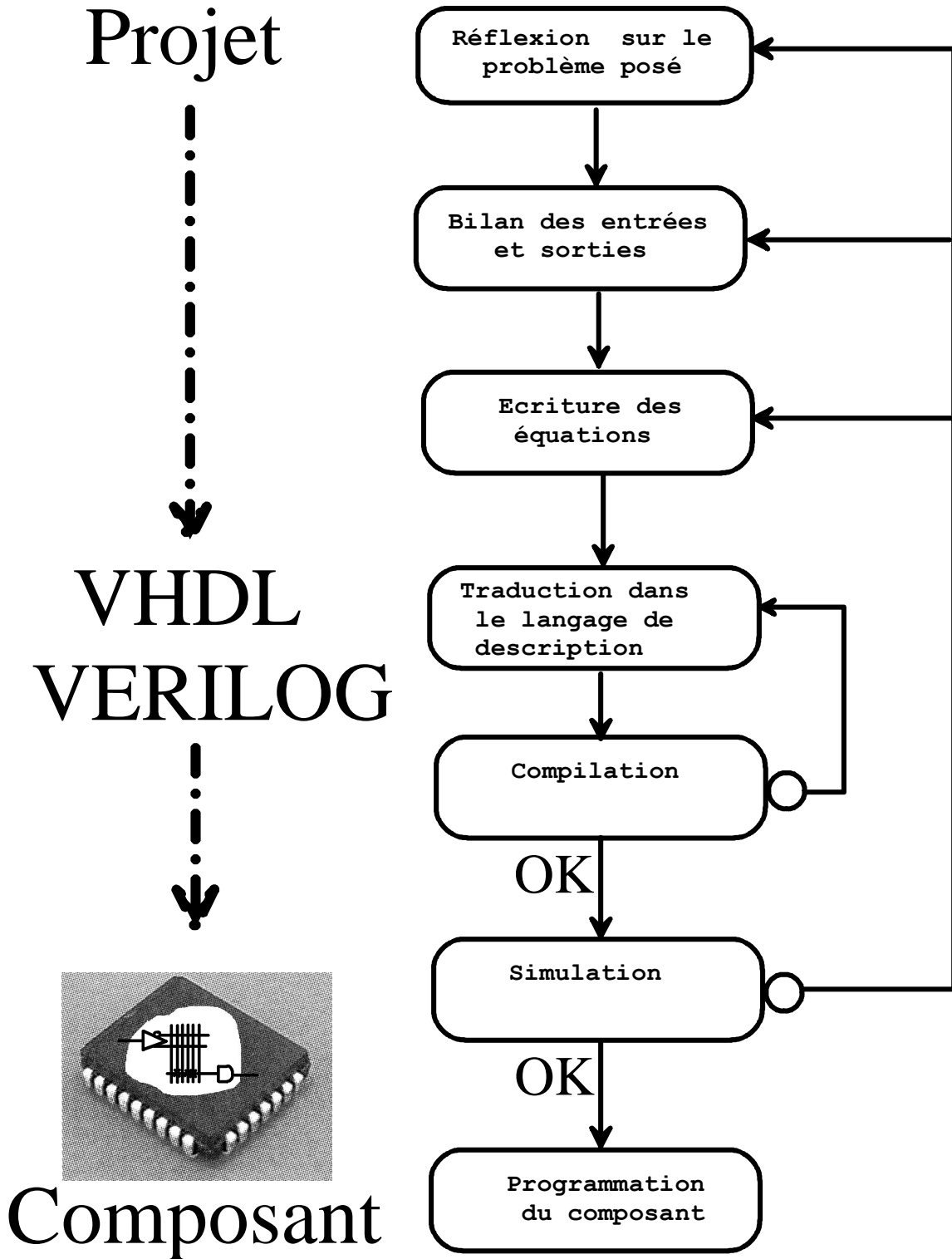

   




## Un seul composant

 

=> contient de multiples équations logiques

  
 
=> remplace plusieurs composants traditionnels








## 2 La logique programmable dans les PSoC

### U niversal D igital B locks

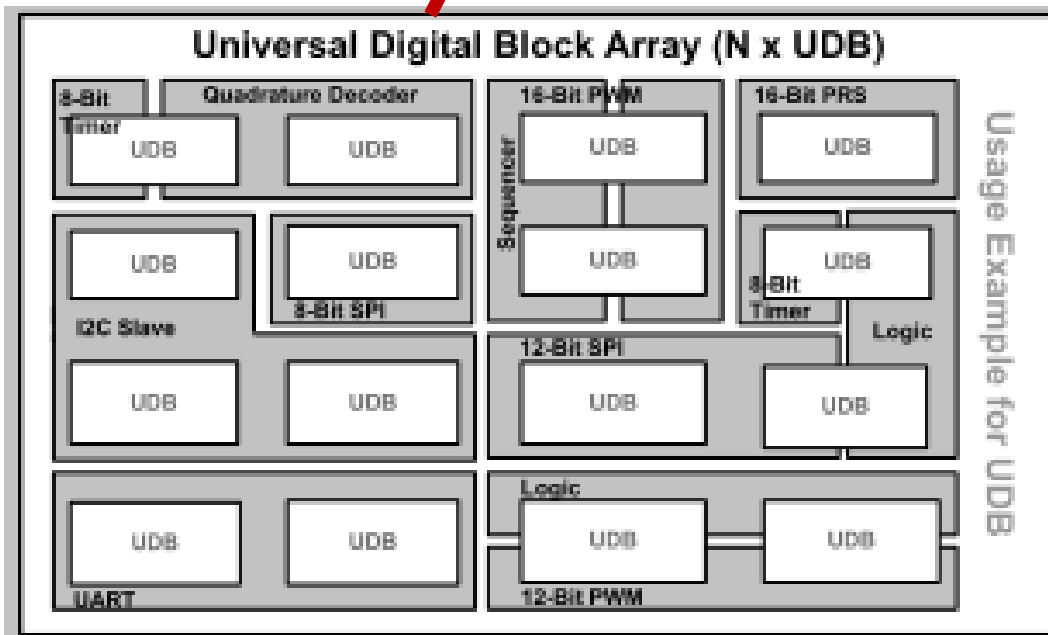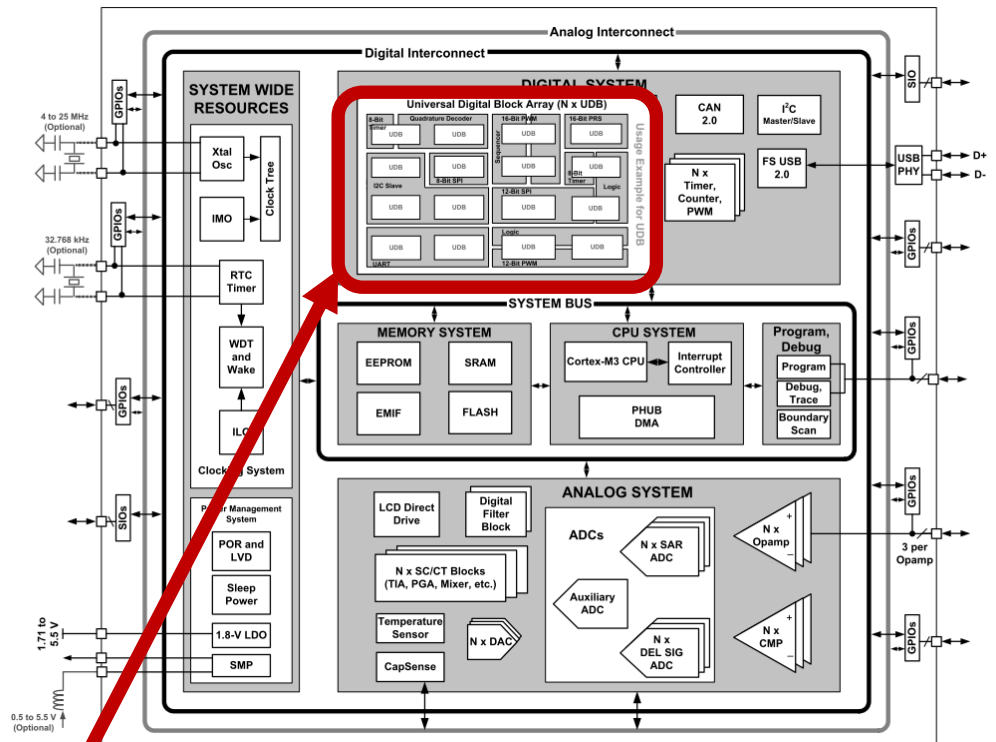



 
 
 


## 3 Description d'un UDB

- For optimal flexibility, each UDB contains several components:
  - ALU-based 8-bit datapath (DP) with an 8-word instruction store and multiple registers and FIFOs
  - Two PLDs, each with 12 inputs, eight product terms and four macrocell outputs
  - Control and status modules
  - Clock and reset modules
- PSoC 5LP contains an array of up to 24 UDBs
- Flexible routing through the UDB array
- Portions of UDBs can be shared or chained to enable larger functions
- Flexible implementations of multiple digital functions, including
  - timers,
  - counters,
  - PWM (with dead band generator),
  - UART,
  - I2C,
  - SPI,
  - and CRC generation/checking

Figure 21-1. UDB Block Diagram

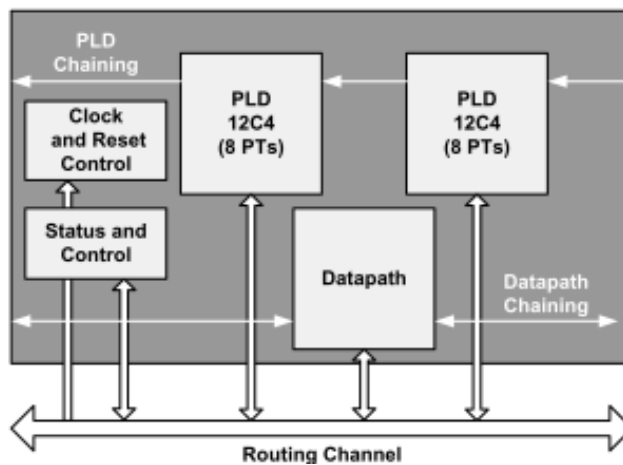

    

## Structure d'un Programmable Logic Device

Figure 21-2. PLD 12C4 Structure

- PT : Product Term
- T : True
- C : Complement
- IN : Input
- MC : Macrocell
- OUT : Output



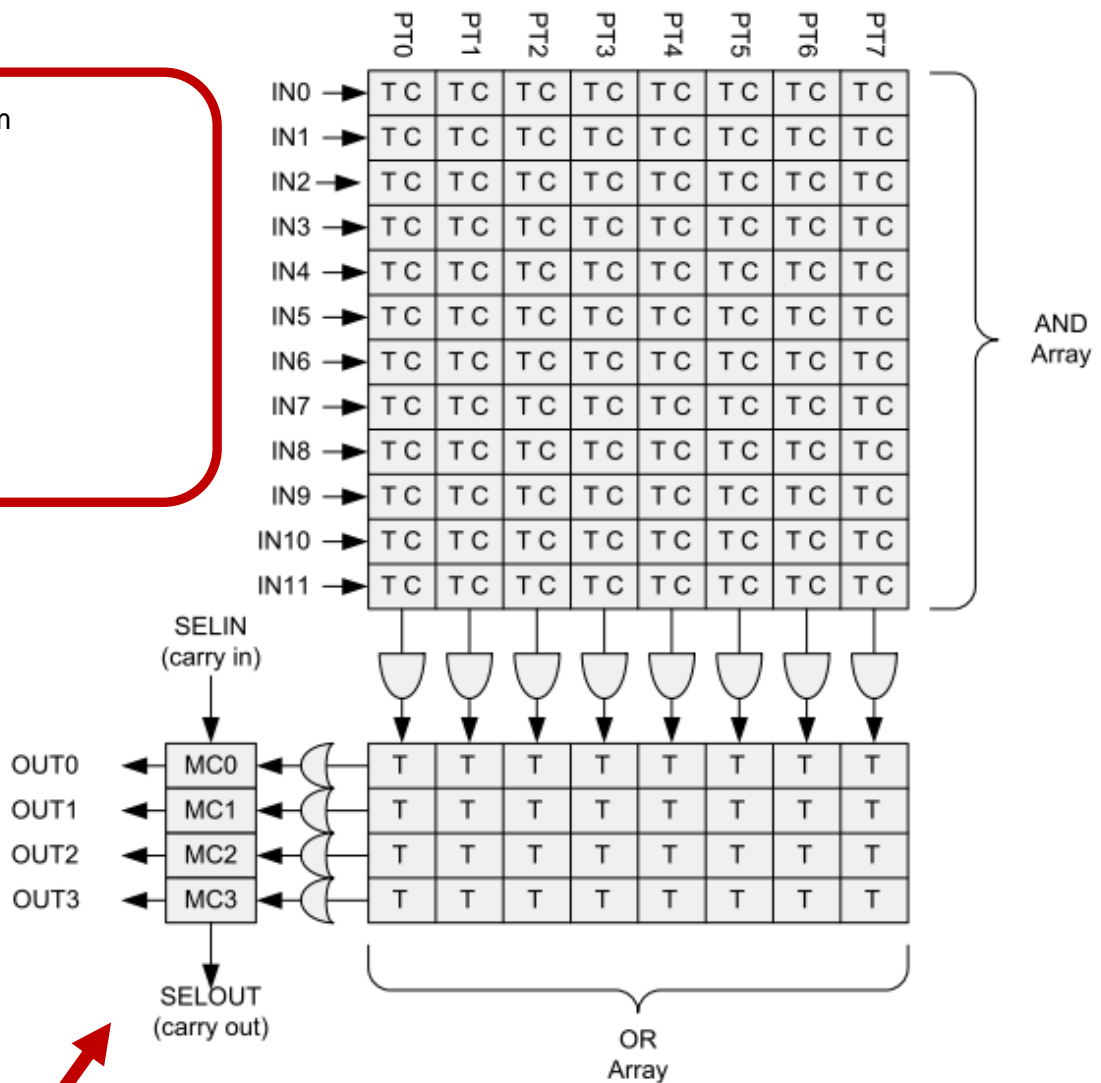


Figure 21-1. UDB Block Diagram

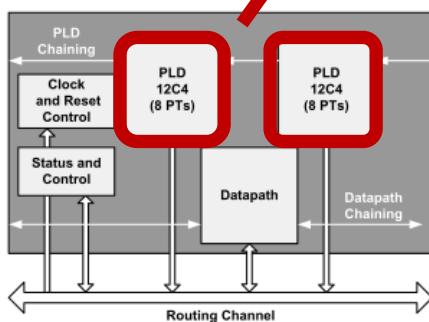

 


## 4 Implantation d'une équation logique dans un PLD de type PAL16H4 (le plus simple des PAL et CPLD)

Forme générale d'une équation logique :

$$F = b.\bar{c}.d + \bar{e}.f.d + \bar{a}.g$$

Somme de produits





Structure générale d'un Pal :

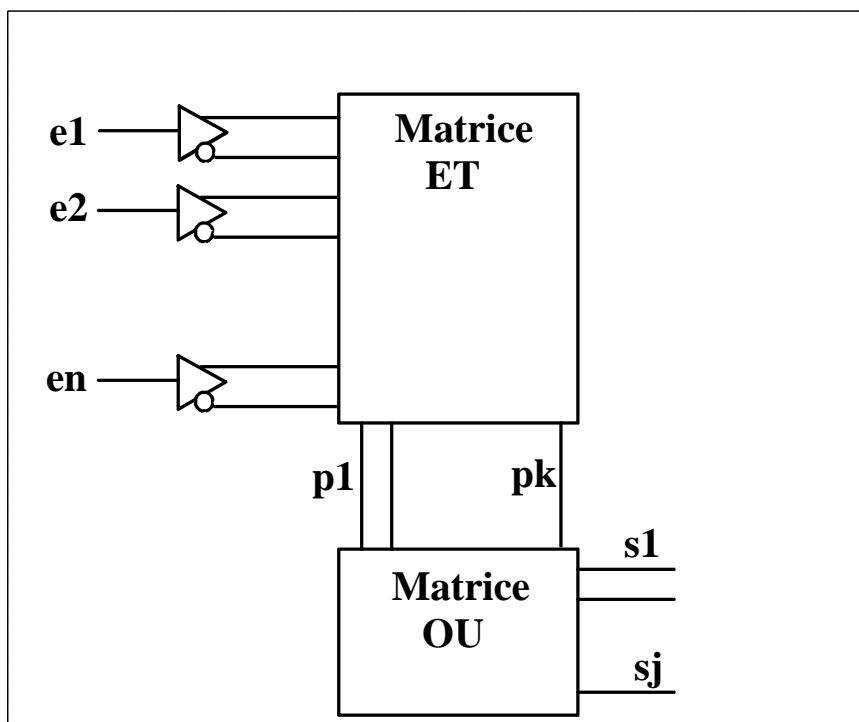


Somme de produits





    

## Structure générale d'un Pal :

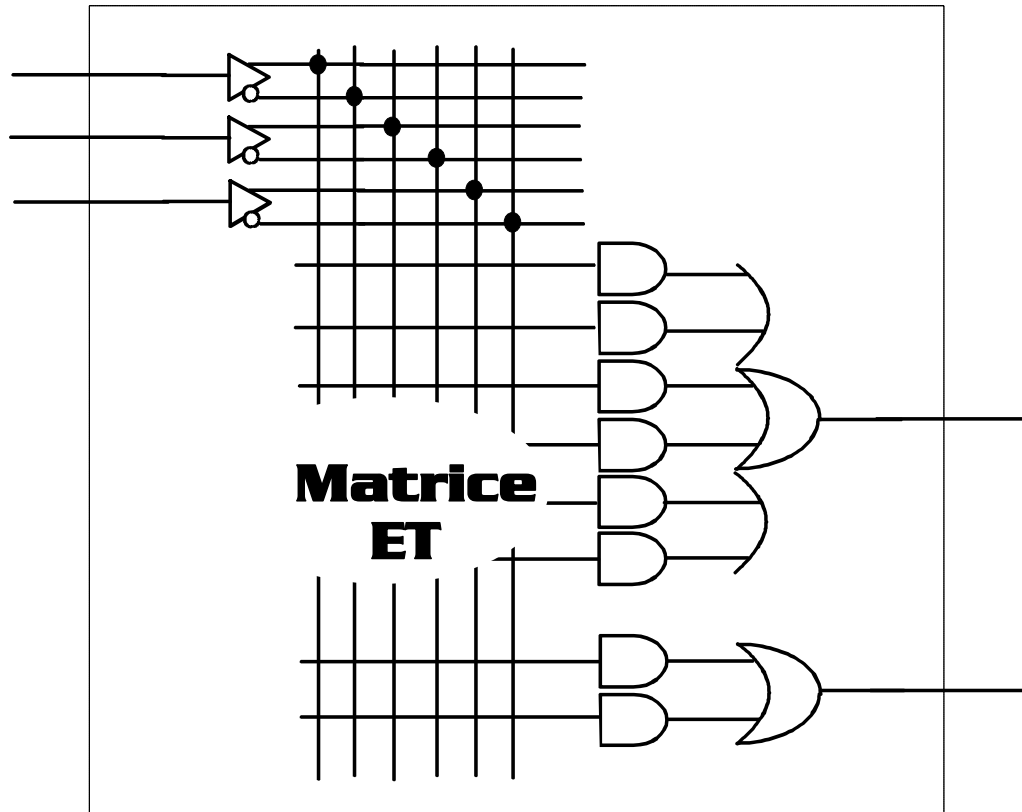




Bilan :

=> nombre d'entrées

=> nombre de sorties


=> nombre de termes produits/sortie







   

## Logic Diagram

## 14H4

 


 
 
 
 


## 5 Exercices d'implantation
 
### 5.1 Exemple n° 1 :

$$F = \overline{b} \cdot c \cdot d \quad G = b + c \cdot \overline{d}$$




  
 
 


5.2 Exemple n° 2 :

$$F = \overline{b.c.d} + a.d$$



$$G = \overline{b.c} + b.c$$



 


   
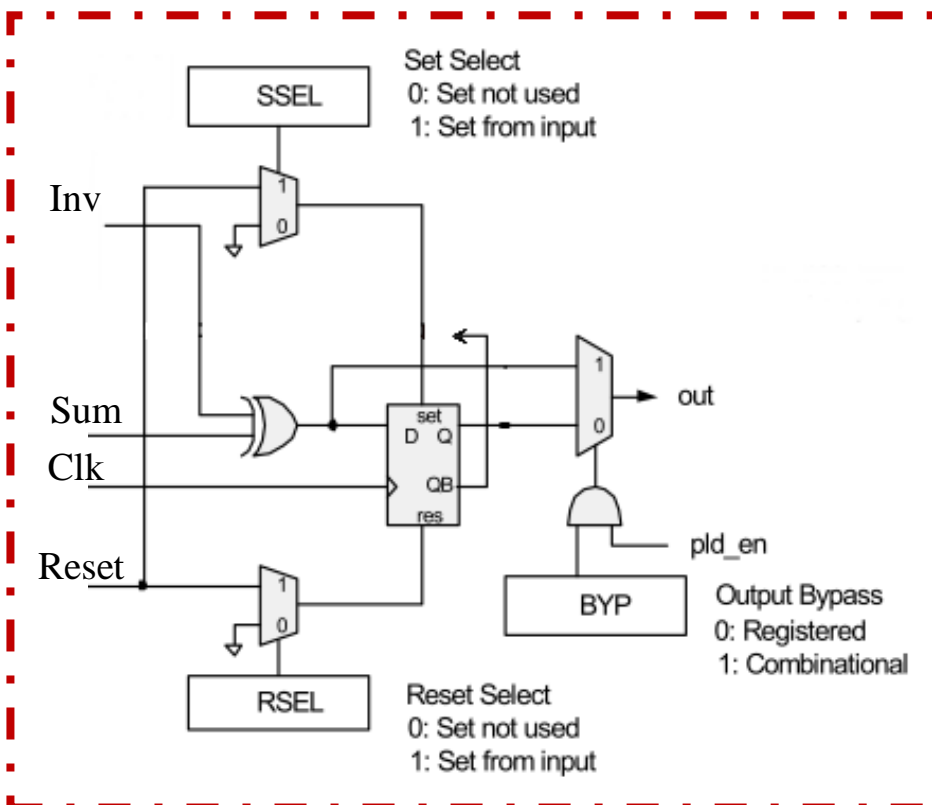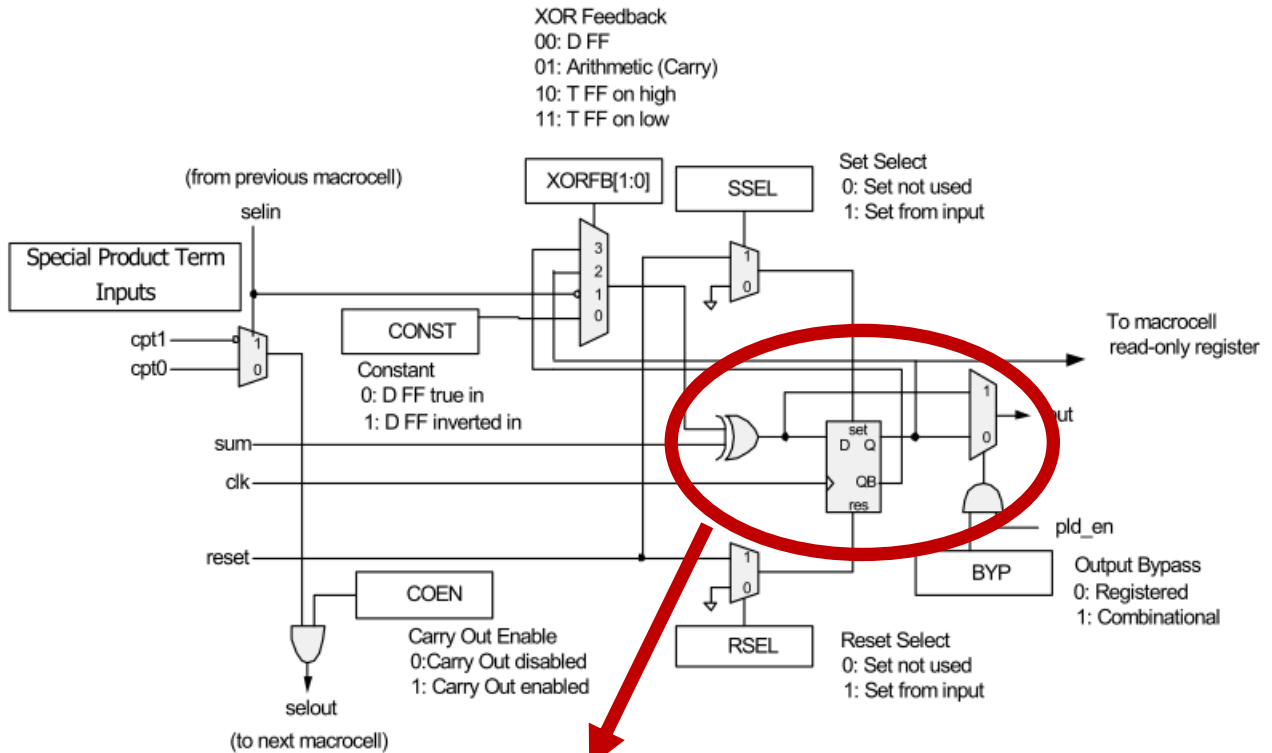
## 6 Description de la Macrocellule de l'UDB

La macrocellule implante l'équation soit en logique combinatoire soit en logique séquentielle, dans ce dernier cas une bascule D est utilisée pour mémoriser un résultat sur un bit. La génération de schéma de logique séquentielle est possible, comptage, mémoires, machines d'états ...



   

## 7 Le bloc Datapath

Figure 21-1. UDB Block Diagram

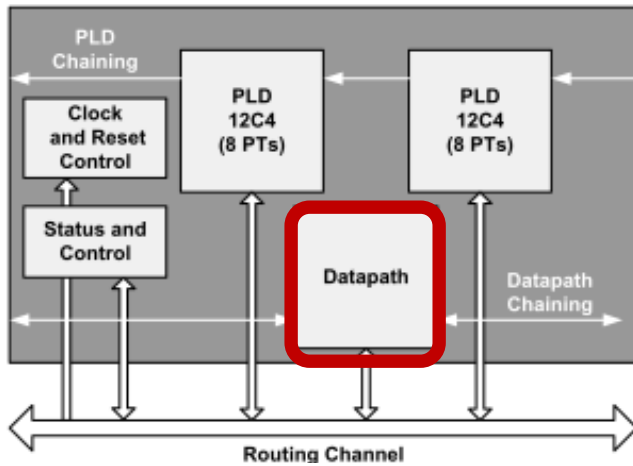


Figure 21-6. Datapath Top Level

